

## 6' Esercitazione

<https://politecnicomilano.webex.com/meet/gianenrico.conti>

Gian Enrico Conti  
MIPS architecture

# Outline

---

- **Formato Istruzioni**
  - Istruzioni per formato
- **Architettura a singolo ciclo**
  - Funzionamento
  - Segnali di controllo
- **Architettura pipelined**
  - Funzionamento
  - Esecuzione sequenziale vs pipelined
  - Conflitti all'interno della pipeline
    - Conflitti strutturali
    - Conflitti sui dati
    - Conflitti di controllo

# Formato istruzioni

## ■ Esistono 3 tipi di formati istruzioni nel processore MIPS

- Istruzioni R
- Istruzioni I
- Istruzioni J

Nome	Campi						Commenti
Dimensione del campo	6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit	Tutte le istruzioni MIPS sono a 32 bit
Formato R	codop	rs	rt	rd	shamt	funz	Formato delle istruzioni aritmetiche
Formato I	codop	rs	rt	indirizzo / costante			Formato delle istruzioni di trasferimento dati di salto condizionato e immediate
Formato J	codop	indirizzo di destinazione					Formato delle istruzioni di salto incondizionato

## ■ I campi definiti sono

- codop                      codice operativo
- rs                         primo registro sorgente
- rt                         secondo registro sorgente
- rd                         registro destinazione
- shamt                    shift amount
- funz                      codice funzione
- costante                valore costante
- indirizzo                indirizzo di destinazione

# Istruzioni per formato

Istruzioni MIPS	Nome	Formato	Pseudoistruzioni MIPS	Nome	Formato
add	add	R	move	move	R
subtract	sub	R	multiply	mult	R
add immediate	addi	I	multiply immediate	mult i	I
load word	lw	I	load immediate	li	I
store word	sw	I	branch less than	blt	I
load half	lh	I	branch less than or equal	ble	I
load half unsigned	lhu	I	branch greater than	bgt	I
store half	sh	I	branch greater than or equal	bge	I
load byte	lb	I			
load byte unsigned	lbu	I			
store byte	sb	I			
load linked	ll	I			
store conditional	sc	I			
load upper immediate	lui	I			
and	and	R			
or	or	R			
nor	nor	R			
and immediate	andi	I			
or immediate	ori	I			
shift left logical	sll	R			
shift right logical	srl	R			
branch equal	beq	I			
branch not equal	bne	I			
set less than	slt	R			
set less than immediate	slti	I			
set less than immediate unsigned	sltiu	I			
jump	j	J			
jump register	jr	R			
jump and link	jal	J			

# MIPS Reference Sheet

(<https://uweb.engr.arizona.edu/~ece369/Resources/spim/MIPSReference.pdf>)

## Instruction Encodings

Register	000000ss sssttttt ddddaaaa aaffffff
Immediate	ooooooss sssttttt iiiiiiiii iiiiiiiii
Jump	ooooooii iiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiii

Opcode Table

Instruction	Opcode/Function	Syntax
add	100000	ArithLog
addu	100001	ArithLog
addi	001000	ArithLogI
addiu	001001	ArithLogI
and	100100	ArithLog
andi	001100	ArithLogI
div	011010	DivMult
divu	011011	DivMult
mult	011000	DivMult
multu	011001	DivMult
nor	100111	ArithLog
or	100101	ArithLog
ori	001101	ArithLogI
sll	000000	Shift
sllv	000100	ShiftV
sra	000011	Shift
srav	000111	ShiftV
srl	000010	Shift
srlv	000110	ShiftV
sub	100010	ArithLog
subu	100011	ArithLog
xor	100110	ArithLog
xori	001110	ArithLogI
lhi	011001	LoadI
llo	011000	LoadI

Instruction	Opcode/Function	Syntax
slt	101010	ArithLog
sltu	101001	ArithLog
slti	001010	ArithLogI
sltiu	001001	ArithLogI
beq	000100	Branch
bgtz	000111	BranchZ
blez	000110	BranchZ
bne	000101	Branch
j	000010	Jump
jal	000011	Jump
jalr	001001	JumpR
jr	001000	JumpR
lb	100000	LoadStore
lbu	100100	LoadStore
lh	100001	LoadStore
lhu	100101	LoadStore
lw	100011	LoadStore
sb	101000	LoadStore
sh	101001	LoadStore
sw	101011	LoadStore
mfhi	010000	MoveFrom
mflo	010010	MoveFrom
mthi	010001	MoveTo
mtlo	010011	MoveTo
trap	011010	Trap

Some samples..

# EXAMPLE: R-type

op	rs	rt	rd	shamt	func
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

add \$s4, \$t1, \$t2

In Mars:

Text Segment				
Program Arguments: <input type="text"/>				
Bkpt	Address	Code	Basic	Source
<input type="checkbox"/>	0x00400000	0x012aa020	add \$20,\$9,\$10	1: add \$s4, \$t1, \$t2

Rd: 20

Rs: 9

Rt: 10

Op = 00000

E dalla tabella prec.:

Instruction	Opcode/Function	Syntax
add	100000	ArithLog

# EXAMPLE: R-type

---

add \$s4, \$t1, \$t2

000000	01001	01010	10100	00000	1000000
--------	-------	-------	-------	-------	---------

add \$s4, \$t1, \$t2

Rd:	20	10100
Rs:	9	01001
Rt:	10	01010

# EXAMPLE: lw, sw

```
lw $t0, -4(sp)
sw $s0, 16(sp)
```

In Mars:

Text Segment				
Program Arguments:				
Bkpt	Address	Code	Basic	Source
<input type="checkbox"/>	0x00400000	0x8fa8fffc	lw \$8,0xffffffffc(\$29)	1: lw \$t0, -4(\$sp)
<input type="checkbox"/>	0x00400004	0xafb00010	sw \$16,0x00000010(\$29)	2: sw \$s0, 16(\$sp)

Rd: --

Rs: (SP)\$29 = 29

Rt: \$8  
\$10

lw	100011
sb	101000
sh	101001
sw	101011
...	...



# EXAMPLE: salto

---

**beq \$at, \$zero, There**

addi \$at, \$zero, 10 #dont care

addi \$at, \$zero, 20 #dont care

**There:** sub \$at, \$at, 30 #dont care

In Mars:

Code	Basic	Source
0x10200003	beq \$1,\$0,0x00000003	1: beq \$at, \$zero, There

Rd: 0

Rs: 1

Si noti salto di 3 (3 istruz. = 12 celle)


# EXAMPLE: lw, sw

```
beq $at, $zero, There
li $t1, 10
li $t2, 20
add $t1, $t1, $t2
There: sub $at, $at, 30
```

Op	Op	ArithLogI
slt	001001	ArithLogI
sltiu	001001	ArithLogI
beq	000100	Branch
bgtz	000111	BranchZ
blez	000110	BranchZ

Rd: 0


Rs: 1

 

Offset=  $3 \times 4 = 12$
 
# Architettura a singolo ciclo

- Schema semplificato dell'architettura MIPS a singolo ciclo
  - Supporto della maggior parte delle funzioni




# Funzionamento (I)

## ■ Il funzionamento dell'architettura MIPS si divide in 5 parti principali:
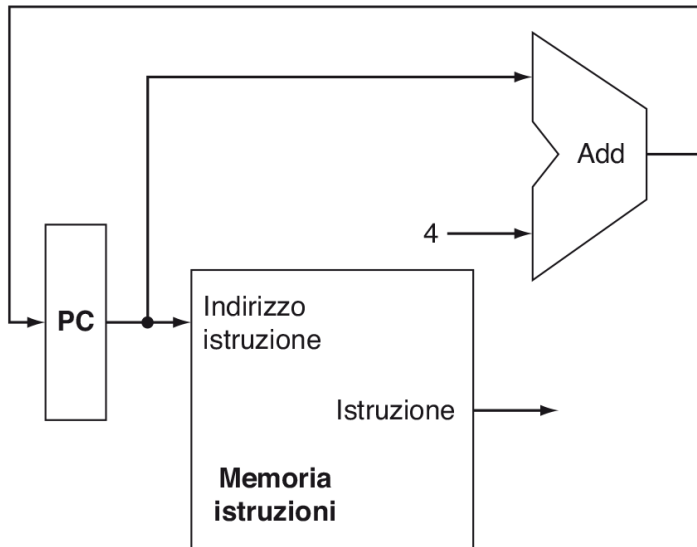
### — FETCH

- Caricamento dell'istruzione nel PC dalla memoria istruzioni
- Incremento del PC



# Funzionamento (II)

---


## — DECODE

- Lettura dei dati da Register File
- Preparazione di eventuali altri operandi per la ALU ( Ex. Immediati )
- Preparazione dei segnali di controllo per l'esecuzione dell'istruzione

# Funzionamento (III)
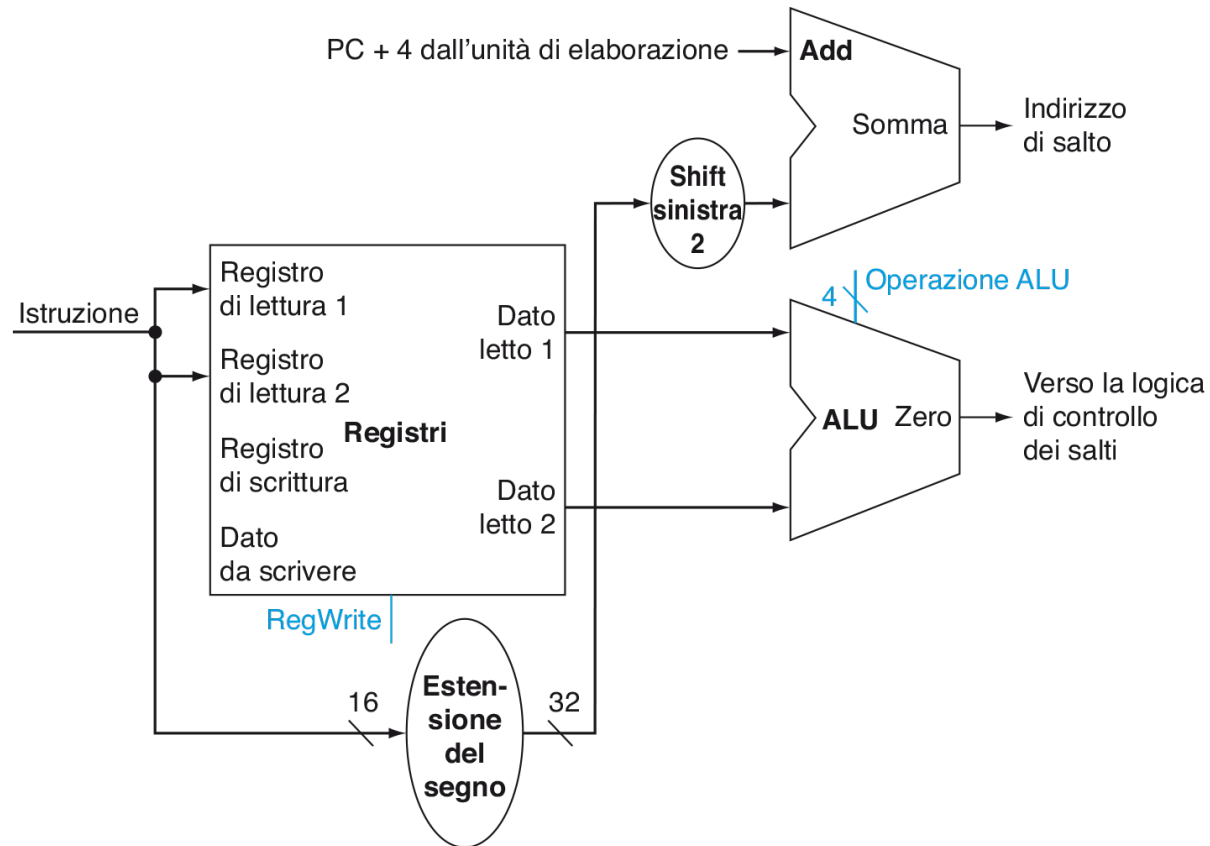
## — EXECUTE

- Calcolo del risultato dell'operazione
- Calcolo indirizzo di salto




# Funzionamento (IV)

## – MEMORY

- Caricamento di eventuali dati da memoria

## – WRITE BACK

- Scrittura nel Register File

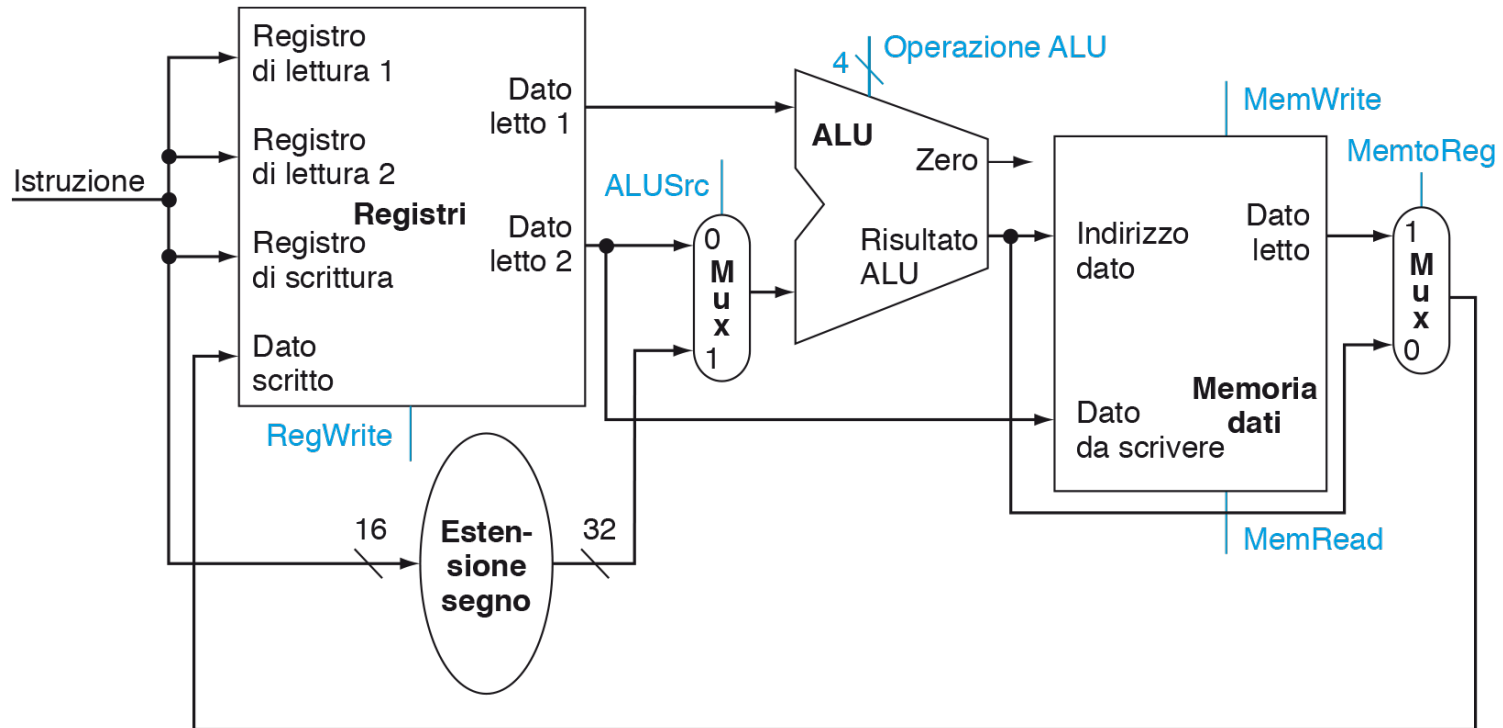

# Architettura a singolo ciclo

---

- Segnali di controllo
- Controllore ALU



# Architettura a singolo ciclo – Segnali di controllo

- I segnali di controllo sono i punti di controllo dell'architettura MIPS
  - L'unità di controllo genera questi segnali in base all'istruzione da eseguire
  - Il controllore ALU è un sottosistema dell'unità di controllo

Nome del segnale	Effetto quando non asserito	Effetto quando asserito
RegDst	Il numero del registro di scrittura proviene dal campo rt (bit 20-16)	Il numero del registro di scrittura proviene dal campo rd (bit 15-11)
RegWrite	Nulla	Il dato viene scritto nel register file nel registro individuato dal numero del registro di scrittura
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita del register file (Dato letto 2)	Il secondo operando della ALU proviene dall'estensione del segno dei 16 bit meno significativi dell'istruzione
PCSrc	Nel PC viene scritta l'uscita del sommatore che calcola il valore di PC + 4	Nel PC viene scritta l'uscita del sommatore che calcola l'indirizzo di salto
MemRead	Nulla	Il dato della memoria nella posizione puntata dall'indirizzo viene inviato in uscita sulla linea «dato letto»
MemWrite	Nulla	Il contenuto della memoria nella posizione puntata dall'indirizzo viene sostituito con il dato presente sulla linea «dato scritto»
MemtoReg	Il dato inviato al register file per la scrittura proviene dalla ALU	Il dato inviato al register file per la scrittura proviene dalla Memoria Dati

# Architettura a singolo ciclo – Segnali di controllo (II)


## ■ Altra vista:

Operation	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp	MemWrite	MemRead	MemToReg
add	1	1	0	010	0	0	0
sub	1	1	0	110	0	0	0
and	1	1	0	000	0	0	0
or	1	1	0	001	0	0	0
slt	1	1	0	111	0	0	0
lw	0	1	1	010	0	1	1
sw	X	0	1	010	1	0	X
beq	X	0	0	110	0	0	X

# Architettura a singolo ciclo – Controllore ALU

- Il controllore ALU decide come deve operare la ALU in base all'istruzione da eseguire

Linee di controllo della ALU	Operazione
0000	AND
0001	OR
0010	somma
0110	sottrazione
0111	set less than
1100	NOR

 

- Il segnale **ALUOp**, insieme al campo funzione determina l'operazione da eseguire
  - LW/SW → ALUOp = 00
  - BEQ → ALUOp = 01
  - Istruzione R → ALUOp = 10

# Calcolo datapath

---

- Nell' ipotesi single cycle, calcoliamo tempo totale della propagazione dei dati x la istruzione:

`lw $t0, 12($sp)`

Si noti:

- Fetch...
- Accesso al register file (\$SP)
- Somma/Sottrazione
- Accesso alla memoria
- Accesso al register file (\$SP)

# Calcolo datapath

---


lw \$t0, 12(\$sp)

Siano dati:

- |   |     |
|---|-----|
| - reading the <b>instruction</b> memory | 2ns |
| - reading the <b>data</b> memory        | 2ns |
| - reading <b>registers</b>              | 1ns |
| - <b>ALU</b> timings                    | 2ns |
| - writing in <b>registers</b>           | 1ns |


# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

reading the instruction memory (Fetch)

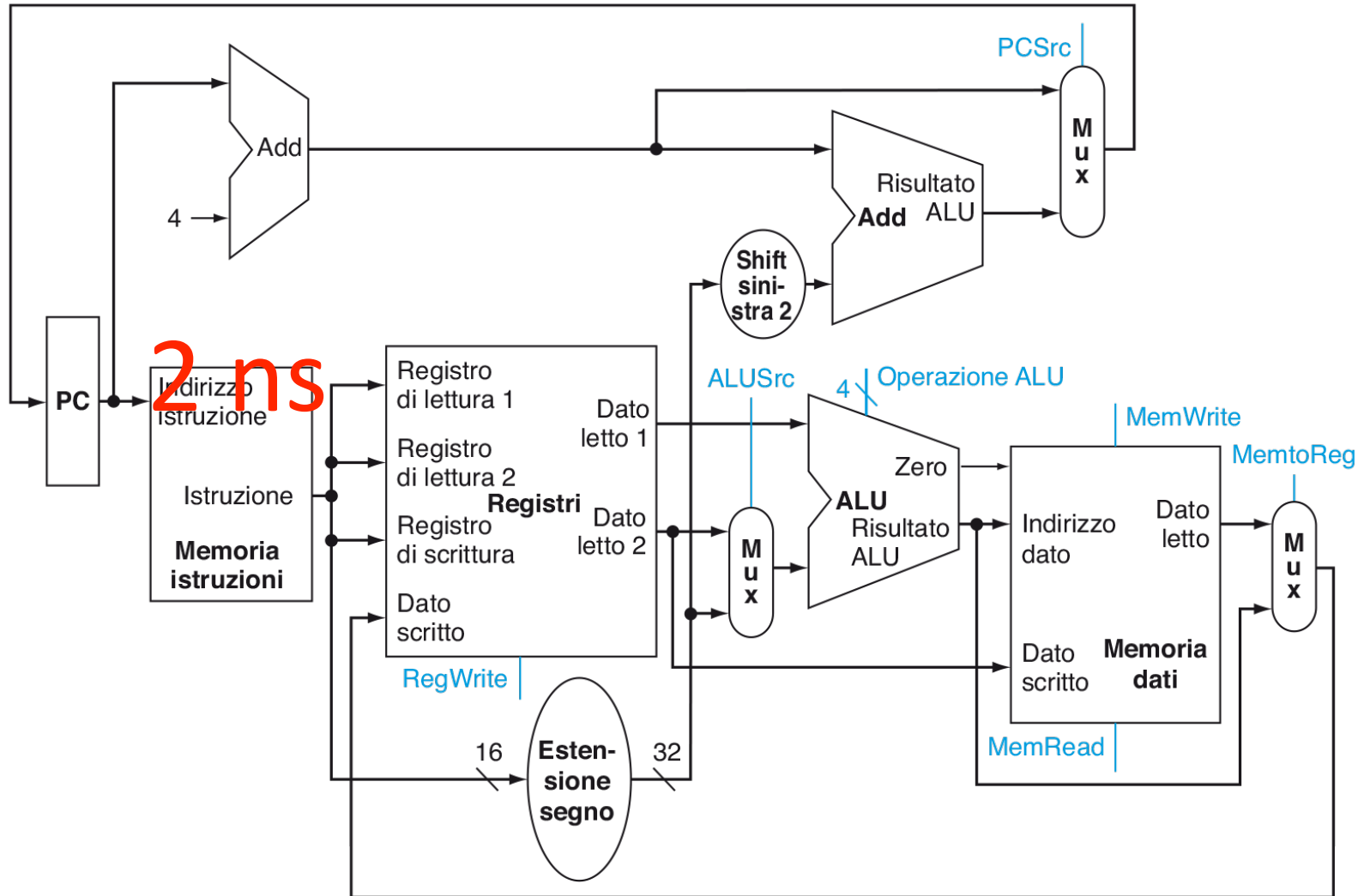


# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

reading \$SP

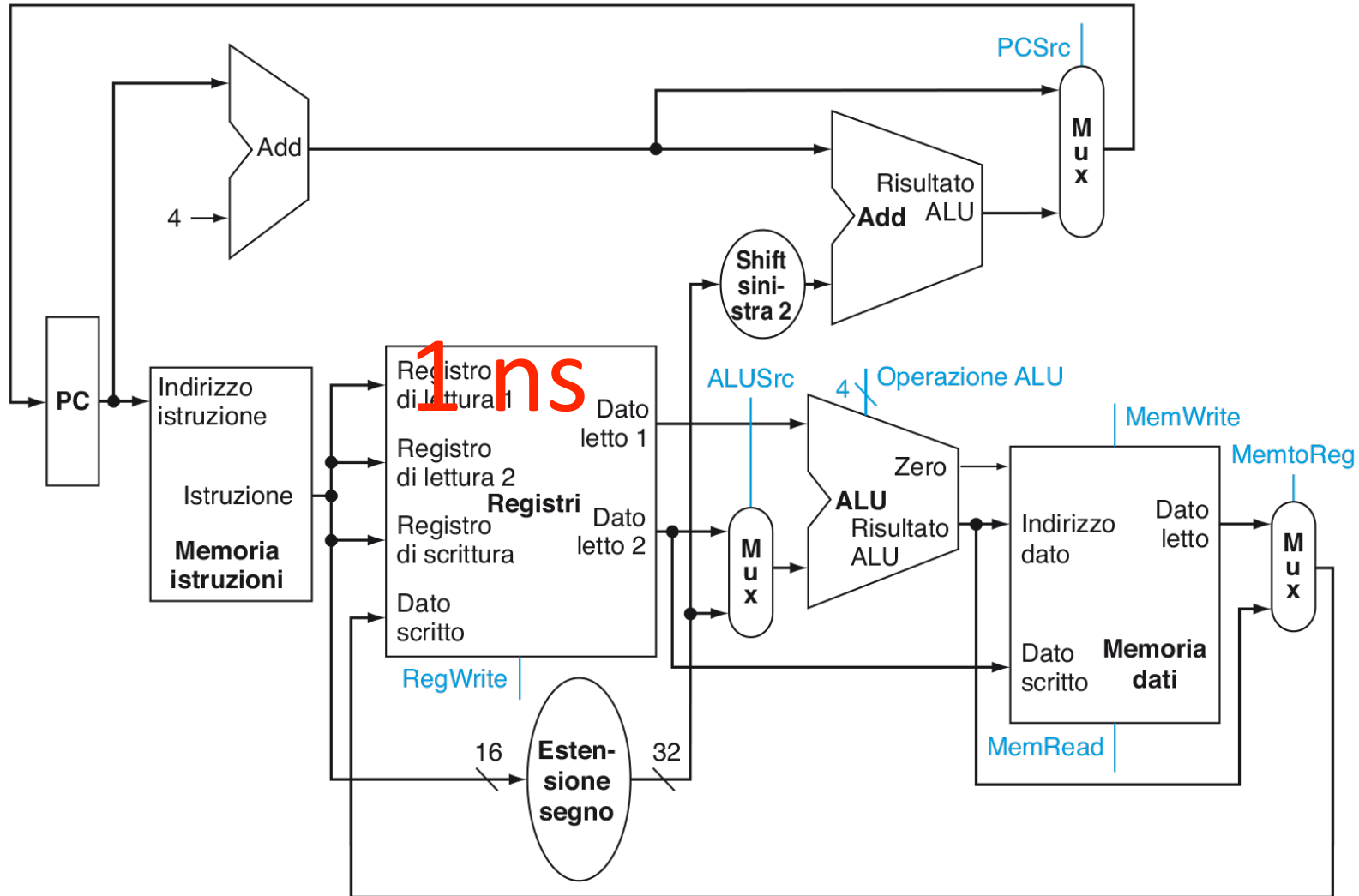

## Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)


## Add 12 to SP:

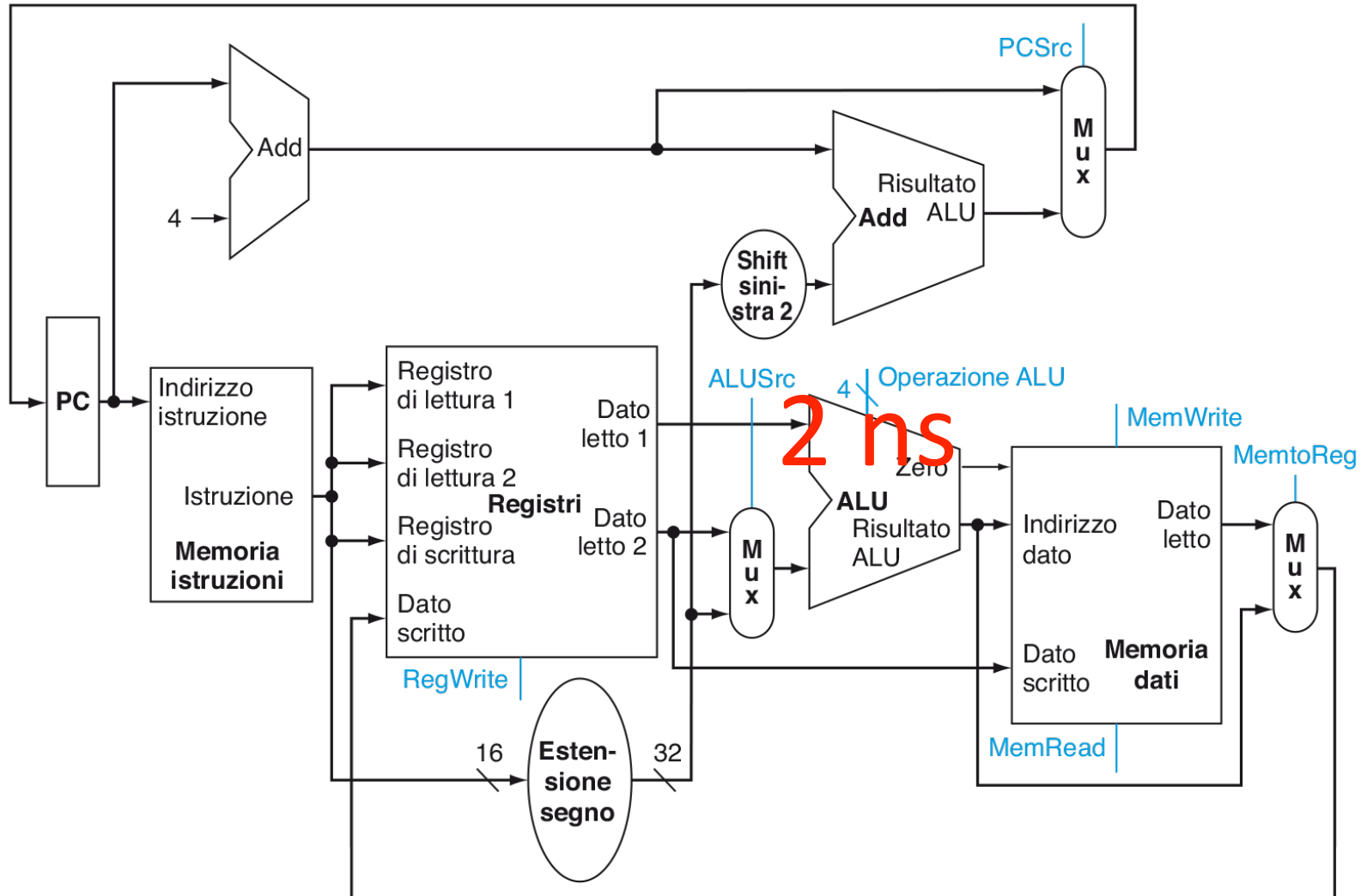




# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

reading the data from memory

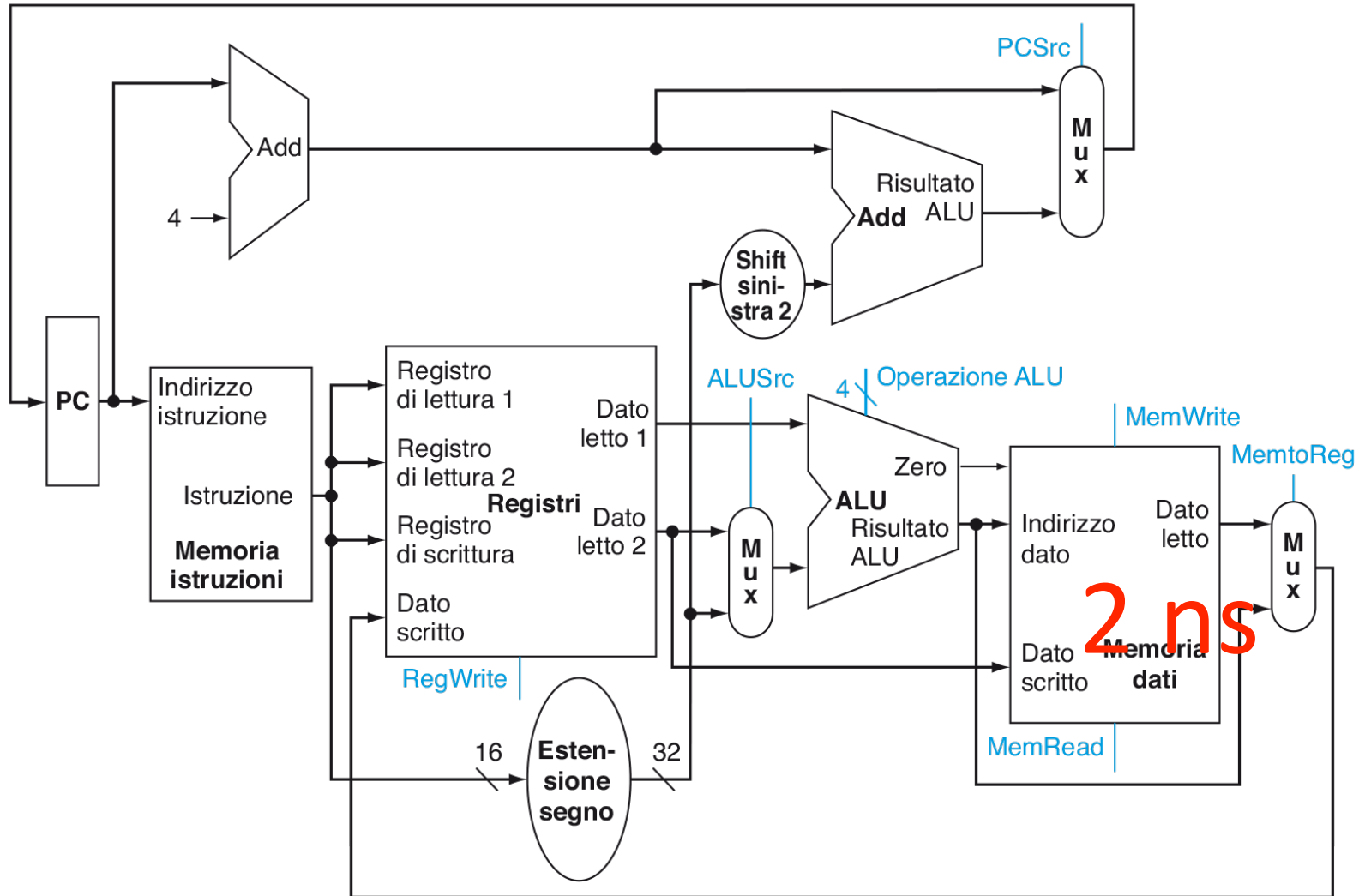


# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

## Writing in register (\$t0)

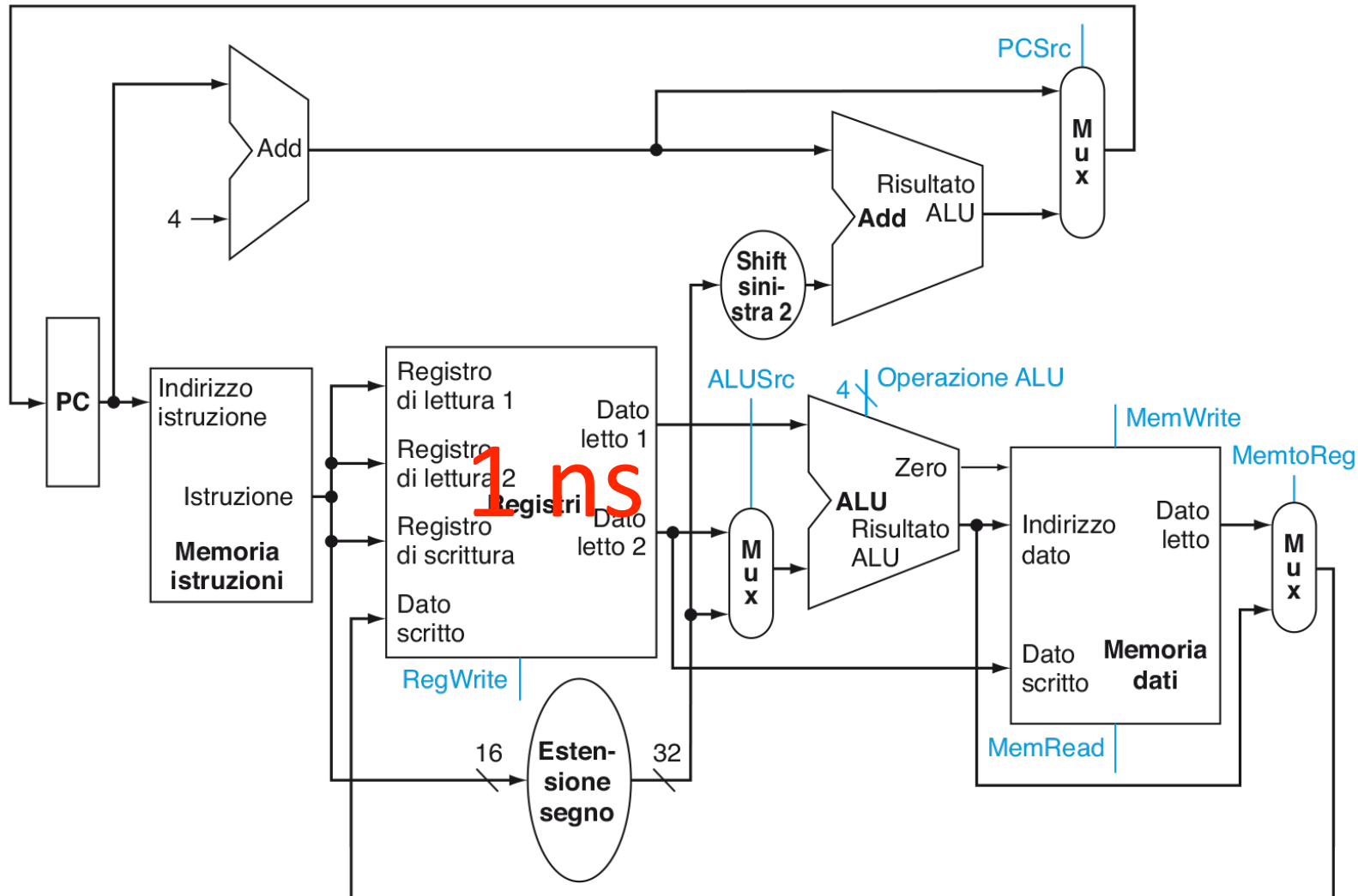

# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

Tot 8 ns

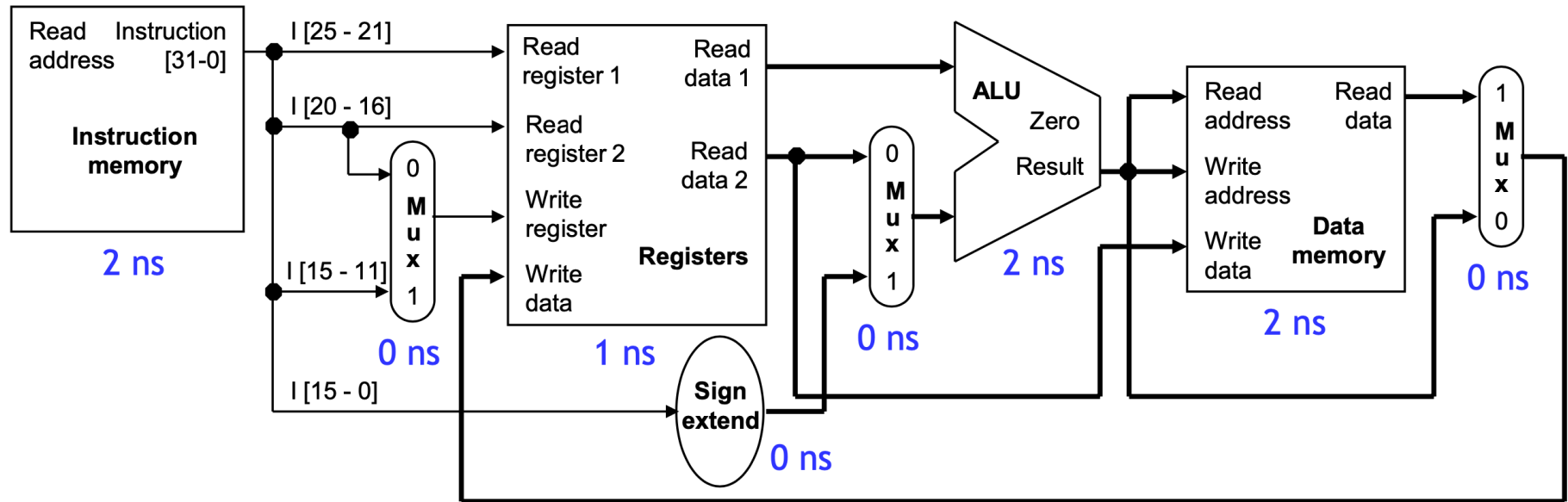

2


1+1

2

2

Si notino i commenti x elem in logica combinatoria (mux)

# Calcolo datapath: add \$t0, \$t1, \$t2

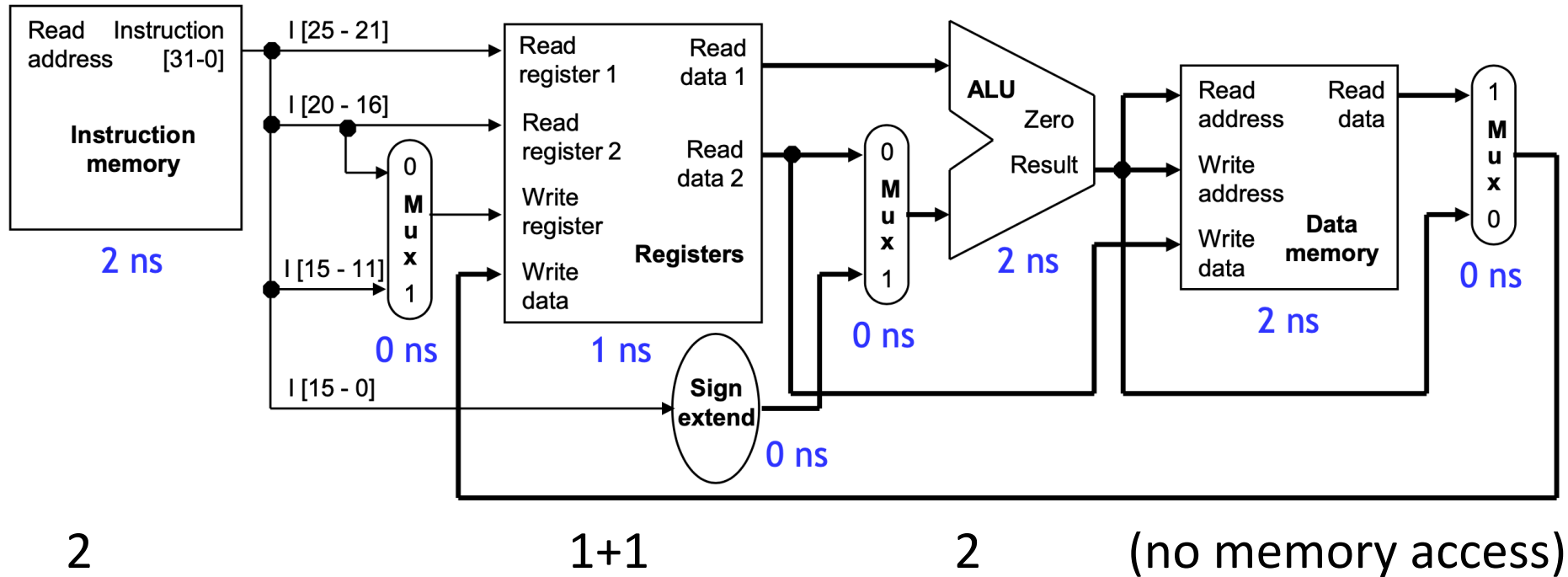


read the instruction memory (fetch) = 2

read registers \$t1 and \$t2 = 1 (don't sum!)

add \$t1 + \$t2 = 2

save \$t0 in register file = 1

Tot 6 ns

 

# Esercizio


- Si suppone che i blocchi logici richiesti per implementare l'unità di elaborazione di un processore abbiano le latenze riportate nella tabella seguente

Mem-I	Add	Mux	ALU	Registri	Mem-D	Estensione segno	Shift Sx 2
200 ps	70 ps	20 ps	90 ps	90 ps	250 ps	15 ps	10 ps

1. Se richiedessimo al processore solo di prelevare le istruzioni una dopo l'altra, quale sarebbe il periodo del clock?
2. Si consideri un'unità di elaborazione completa che debba eseguire solamente istruzioni di un unico tipo: salti incondizionati relativi al PC. Quale sarebbe il cammino critico di questa unità di elaborazione?


# Esercizio

## ■ Riferimento per punto 1

 

# Esercizio

## ■ Riferimento per punto 2-3

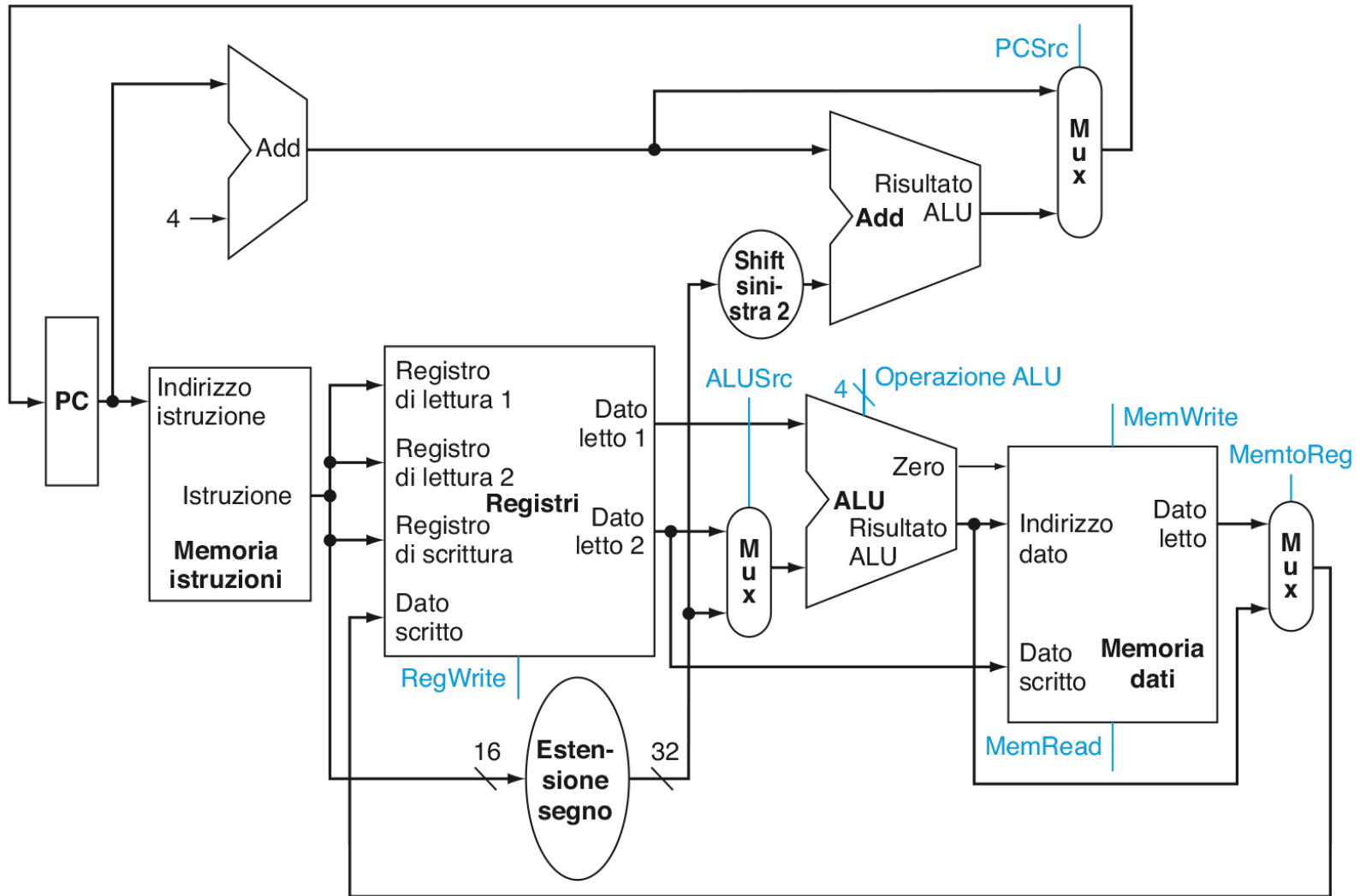



# Esercizio

---

- I restanti tre problemi di questo esercizio riguardano l'elemento del cammino di elaborazione «Shift sx 2».
1. Quali tipi di istruzioni richiedono questa risorsa?
  2. Per quali tipi di istruzioni (se ce ne sono) questa risorsa si trova sul loro cammino critico?
  3. Supponendo che si vogliano supportare solamente le istruzioni add e branch incondizionato, discutere come la variazione della latenza di questa risorsa influenzi il periodo del clock del processore. Si supponga che la latenza delle altre risorse non cambi.

## Esercizio 2

---

- Per i problemi di questo esercizio si supponga che la percentuale delle singole istruzioni sia la seguente:

add	addi	not	beq	lw	sw
20 %	20 %	0 %	25 %	25 %	10 %

1. In quale percentuale del numero totale di cicli di clock viene utilizzata la memoria dati?
2. In quale percentuale del numero totale di cicli di clock viene richiesto il circuito di estensione del segno? Che cosa fa questo circuito durante l'esecuzione delle istruzioni che non utilizzano l'estensione del segno?

# How to...

- [https://www.eg.bucknell.edu/~csci320/mips\\_web/](https://www.eg.bucknell.edu/~csci320/mips_web/)

■

## Instruction ⇒ Hex

add \$t1, \$t1, \$t2

ex. add t1 t2 t3, addi t1 t2 0xffff, j 0x02ffff

Convert

## Hex ⇒ Instruction

Hex

ex. 0x014B4820

Convert

## Result

add \$t1 \$t1 \$t2

Binary: 00000001001010100100100000100000

Hex: 0x012A4820

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
SPECIAL						\$t1		\$t2	\$t1	0	ADD
000000						01001		01010	01001	00000	100000
6						5		5	5	5	6

## ADD

### Add Word

Format:

ADD rd, rs, rt [R-type]

MIPS Architecture Extension: MIPS I

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
SPECIAL						rs		rt	rd	0	ADD
000000										00000	100000
6						5		5	5	5	6